



## Práctica 2: Instrumentación

Rectificador media onda:

$V_{in}$  → Generador CH1  
 → Osciloscopio CH1  
 $V_{out}$  → Osciloscopio CH2

Circuito detector de pico:

$V_{in}$  → Generador CH2  
 → Osciloscopio CH3  
 $V_{out}$  → Osciloscopio CH4

