



Práctica 1: Instrumentación

Circuito RLC Serie:

V_{in} → Generador CH1
 → Osciloscopio CH1
 V_{out} → Osciloscopio CH2

Circuito RLC Paralelo:

V_{in} → Generador CH2
 → Osciloscopio CH3
 V_{out} → Osciloscopio CH4



Circuito RLC Paralelo

